

Generator do nauki morse'a

Autor: Wojtek SP3CCT
07.07.2007.
Zmieniony 26.08.2010.

Prosty i tani generator do nauki alfabetu morse'a .

Generator, którego schemat podajemy poniżej będzie wykonywany w klubie przez uczestników szkolących się na kursie krótkofalarskim.

Układ generatora zbudowany jest w oparciu o popularny i tani wzmacniacz scalony LM386 :

Wygląd płytki drukowanej: